

Summer-22

1) $V_{ON} = 2.1V$
 $|V_{br}| = 4V$

$$I_s = 10nA$$

$$T = 25^\circ C = 298K$$

a) Case:

1

Forward
 $V_d = 10 - 5$
 $= 5V$

ON $[V_d > V_{ON}]$

2

Reversed
 $V_d = 5 - 10$
 $= -5V$

Breakdown $[V_d < V_{br}]$
 $-5 < -4$

3

Reversed
 $V_d = -5 - 2$
 $= -7V$

Breakdown $[V_d < V_{br}]$
 $-7 < -4$

4

Forward
 $V_d = -3 - (-5)$
 $= 2V$

OFF $[V_d < V_{ON}]$
 $2 < 2.1$

$$b) V_d = 10 - 5 = 5V$$

$$I_d = I_s e^{\frac{V_d}{nV_T}}$$

$$= (10 \times 10^{-9}) e^{\frac{5.0}{1 \times 0.025}}$$

$$= \cancel{2.4 \times 10^{54} A.}$$

$$= 3 \times 10^{76} A.$$

$$V_T = \frac{kT}{q}$$

$$= \frac{1.38 \times 10^{-23} \times 298}{1.6 \times 10^{-19}}$$

$$= \cancel{0.023V}$$

$$= 0.0257025V$$

$$c) T_1 = 25^\circ C$$

$$T_2 = \cancel{(25 + 75)}^\circ C$$

$$= 75 - 25^\circ C$$

$$\therefore \Delta T = (75 - 25)^\circ C = 50^\circ C$$

	I_s	T	
X2	10nA	25°C	+10
X2	20nA	35°C	+10
X2	40nA	45°C	+10
X2	80nA	55°C	+10
X2	160nA	65°C	+10
X2	320nA	75°C	+10

~~$\Delta V_{ON} =$~~

~~$V_{ON} =$~~


$$V_{ON} = 2.1 - \Delta V_{ON}$$

$$= 2.1 - (2.5 \times 10^{-3} \times 50)$$

$$= 1.975 \text{ V}$$

$$\uparrow I \quad \downarrow V_{ON}$$

#

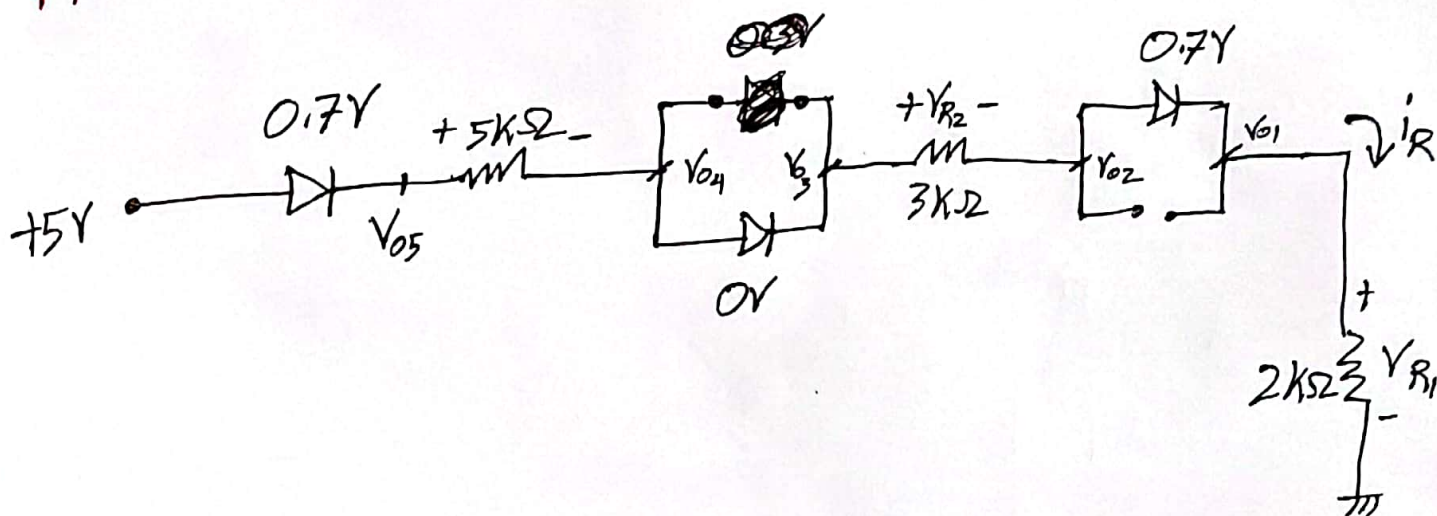KVL \Rightarrow

$$-5 + 0.7 + 5i_R + 0 + 3i_R + 0.7 + 2i_R = 0$$

$$\text{or, } -3.6 + 5i_R + 3i_R + 2i_R = 0 \quad \left| \begin{array}{l} i_3 = 0 \\ i_2 = 0 \end{array} \right| \quad i_4 = i_1 = i_R$$

$$\text{or, } i_R = \frac{3.6}{10} = 0.36 \text{ mA}$$

$$\therefore 0.7 = 5 - V_{05}$$

$$\text{or, } V_{05} = 5 - 0.7 = 4.3 \text{ V}$$

$$5 \times i_R = V_{05} - V_{04}$$

$$\text{or, } 1.8 = 4.3 - V_{04}$$

$$\text{or, } V_{04} = 4.3 - 1.8$$

$$\therefore V_{04} = 2.5 \text{ V}$$

$$V_{R1} = 0.36 \times 2 = 0.72 \text{ V}$$

$$V_{R1} = V_{01} - 0$$

$$\text{or, } V_{R1} = V_{01}$$

$$\therefore V_{01} = 0.72 \text{ V}$$

$$V_{R2} = 3 \times 0.36 = 1.08 \text{ V}$$




$$\therefore 0.7 = V_{02} - V_{01}$$

$$\text{or, } V_{02} = 0.7 + V_{01} = 0.7 + 0.72 = 1.42 \text{ V}$$

$$\begin{aligned} V_{03} &= V_{R2} + V_{02} \\ &= 1.08 + 1.42 \\ &= 2.5 \text{ V} \end{aligned}$$

Mid-Summer-22

2) a) +ve h_c ,

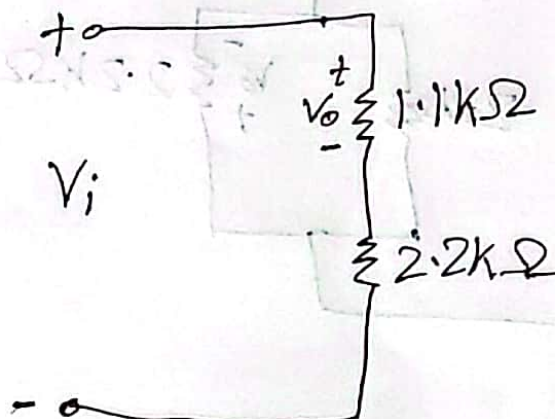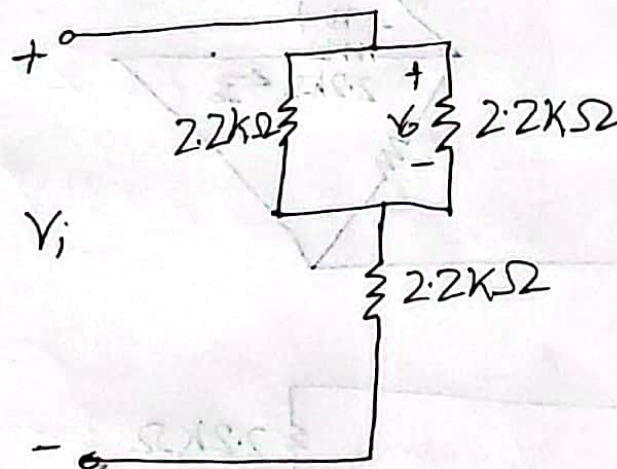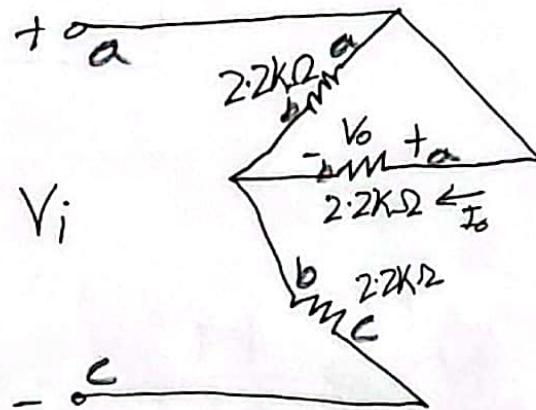



VDR,

$$V_o = \frac{1.1}{1.1 + 2.2} \times V_i$$

or, $V_o = \frac{V_i}{3}$

-ve hc,

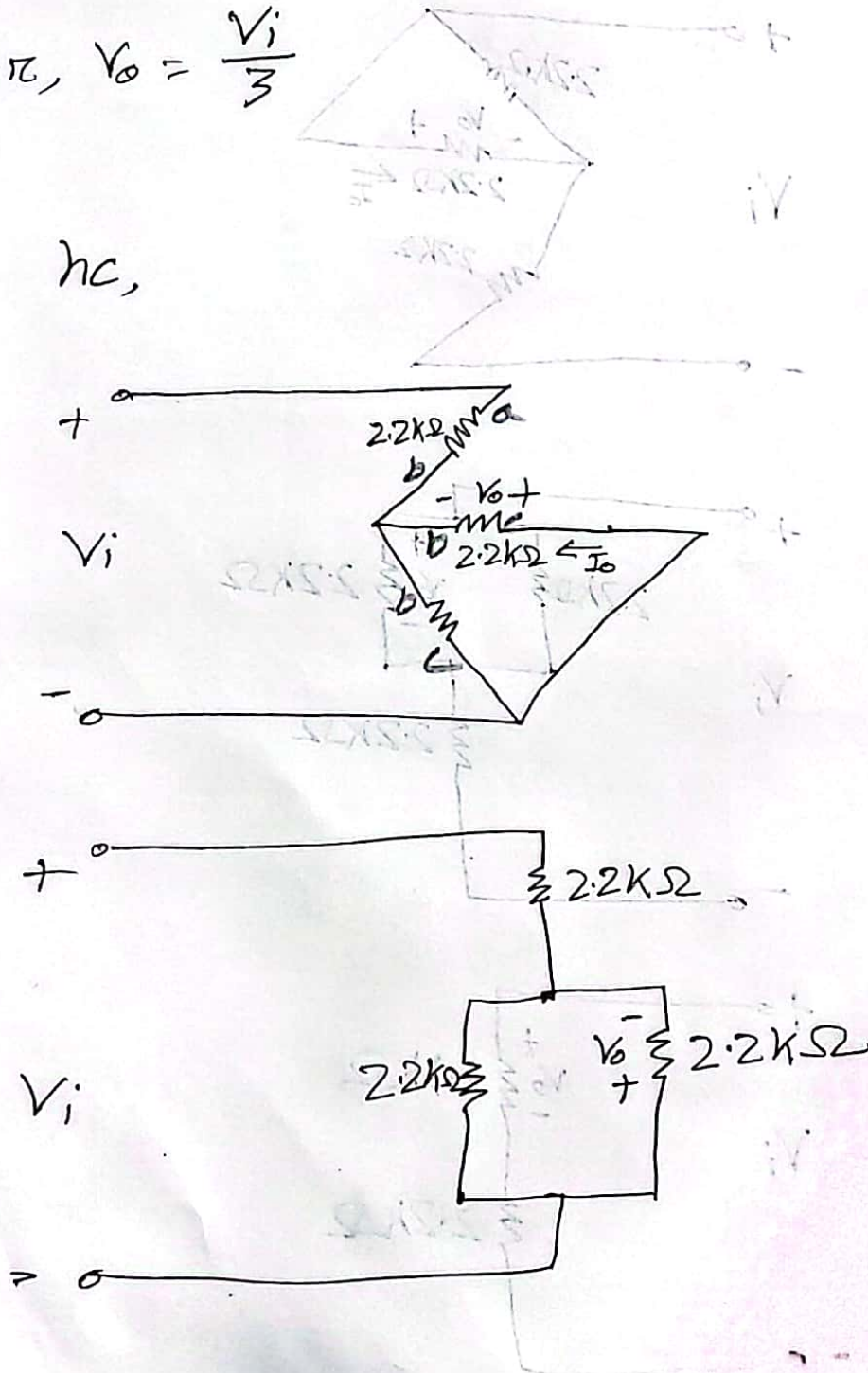

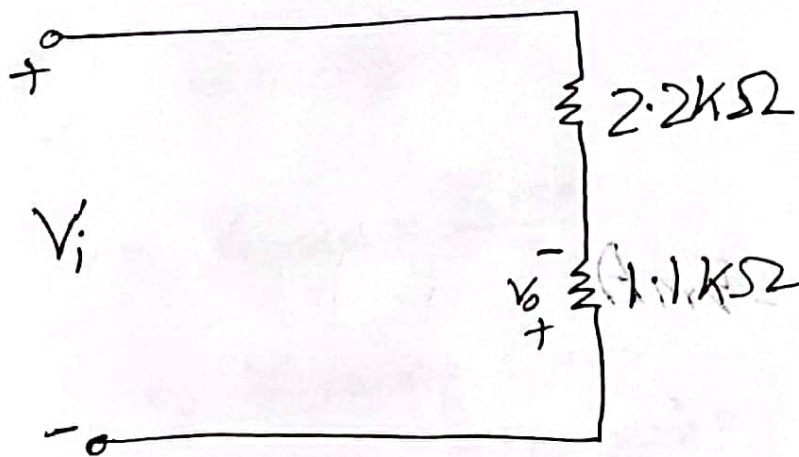


VDR,

$$\frac{dV}{dI} = I$$

$$V_o = - \frac{1.1}{1.1 + 2.2} \times V_i$$

$$= - \frac{V_i}{3}$$

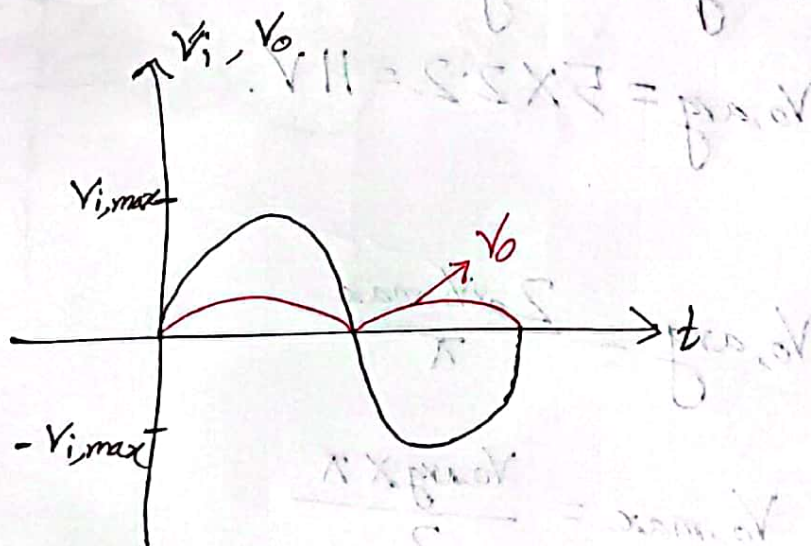

b) Given,

$$I_{o,avg} = 5 \text{ mA}$$

~~or~~

$$\therefore I_o = \frac{V_o}{2.2}$$

$$\text{or, } I_{o,avg} = \frac{V_{o,avg}}{2.2}$$

$$\text{or, } V_{o,avg} = I_{o,avg} \times 2.2$$

$$\therefore V_{o,avg} = 5 \times 2.2 = 11 \text{ V.}$$

$$\therefore V_{o,avg} = \frac{2 \times V_{o,max}}{\pi}$$


$$\text{or, } V_{o,max} = \frac{V_{o,avg} \times \pi}{2}$$

$$\therefore V_{o,max} = \frac{11 \times \pi}{2} = 17.278 \text{ V}$$


$$c) V_o = \frac{V_i}{3}$$

$$\text{or, } V_{o,\max} = \frac{V_{i,\max}}{3}$$
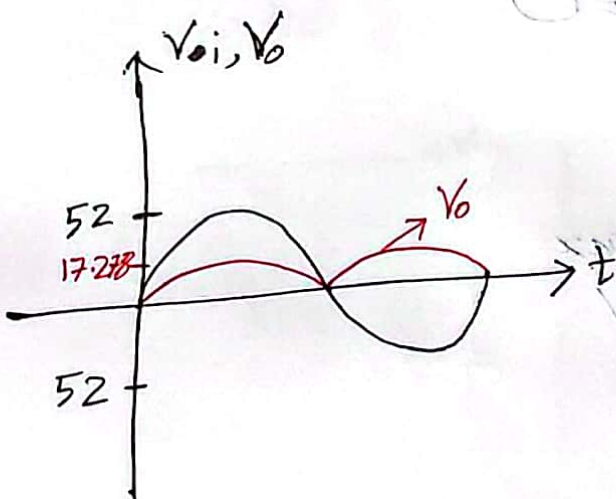
$$\begin{aligned} \text{or, } V_{i,\max} &= V_{o,\max} \times 3 \\ &= 17.25 \times 3 \\ &= 51.8 \text{ V} \\ &\approx 52 \text{ V} \end{aligned}$$



d)

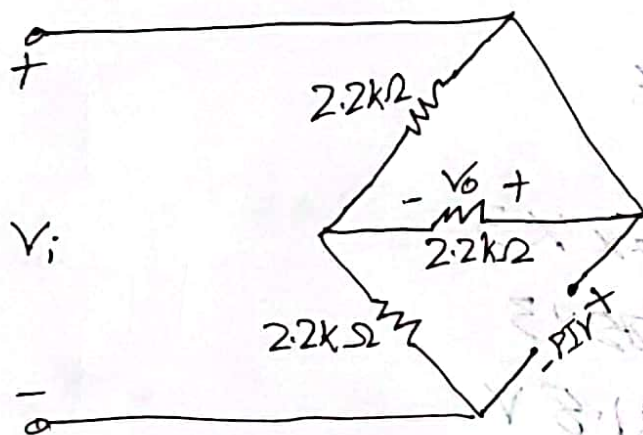


thc,

$$-V_i + PIV = 0$$

$$\text{or, } PIV = V_i$$


$$\text{or, } PIV = V_{i, \text{max}}$$

$$\text{or, } PIV = 52V$$

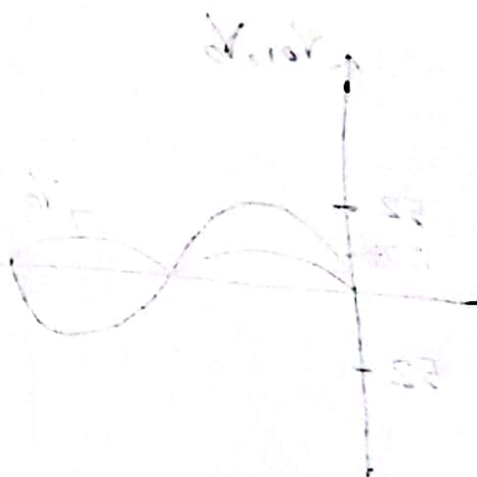


Clipper:

3) a)

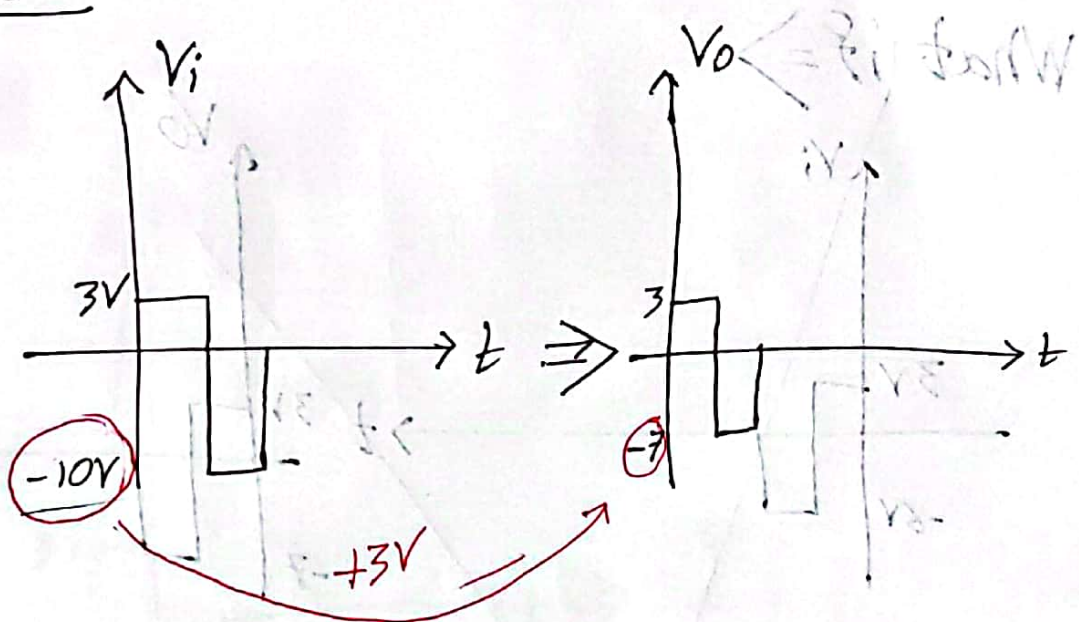

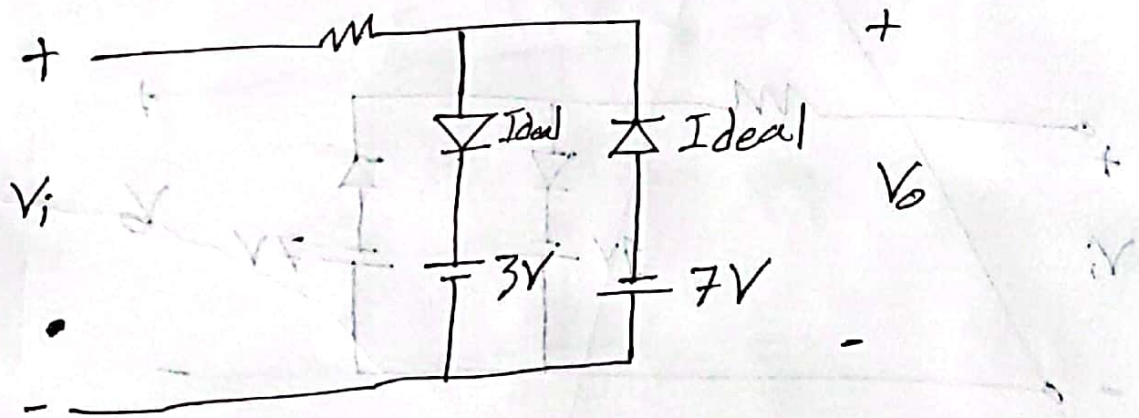$V_o = V_i \rightarrow R$ Biased
 \downarrow
 $+ve$ nc





$$+ve \text{ nc, KVL} \Rightarrow V_o - 3 - 0 = 0$$

$$\therefore V_o = 3V$$

$$-ve \text{ nc, KVL} \Rightarrow V_o + 7 = 0$$

$$\therefore V_o = -7V$$

Clamper:

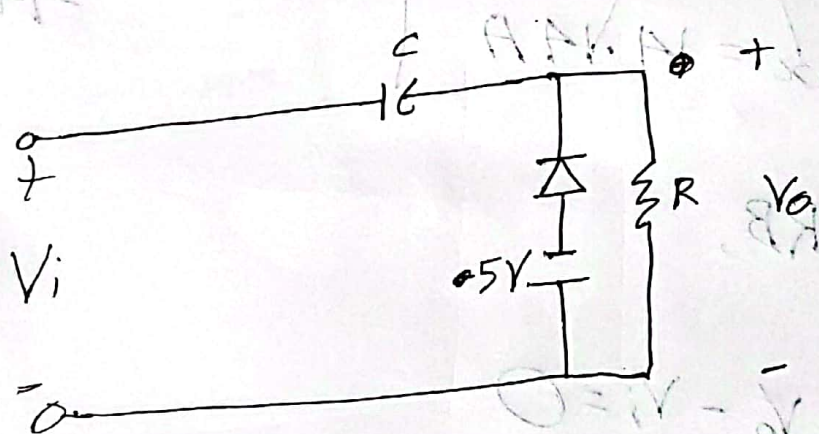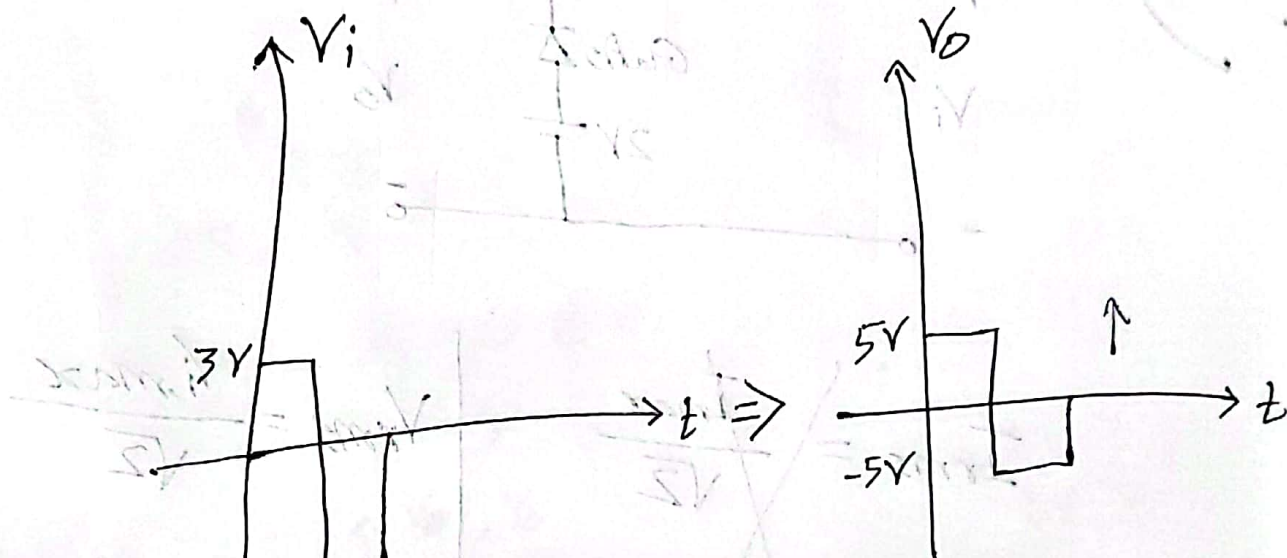


$$V_i (P-P) = V_o (P-P)$$

$$\Rightarrow (3 - (-10)) = 5 - (-5)$$

$$\Rightarrow x =$$

3) b)

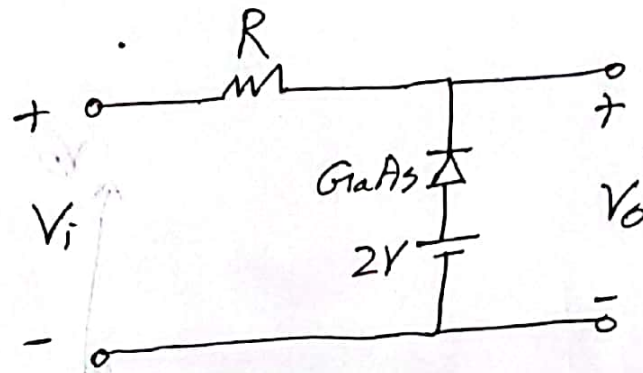

~~$$I_{rms} = \frac{I_{max}}{\sqrt{2}}$$~~

$$V_{rms} = \frac{V_{i,max}}{\sqrt{2}}$$

~~$$\text{or, } I_{max} = I_{rms} \times \sqrt{2}$$~~

$$\text{or, } V_{i,max} = V_{rms} \sqrt{2}$$

~~$$\text{or, } I_{max} = 10\sqrt{2}$$~~

$$\therefore V_{i,max} = 10\sqrt{2} = 14.14V$$

~~$$\therefore I_{max} = 14.14A$$~~

+ve V_o , R_B ,

$$\text{KVL, } V_o - V_i = 0$$

$$\text{or, } V_o = V_i$$

$$\text{or, } V_{o,max} = V_{i,max}$$


$$\therefore V_{o,max} = 14.14V$$

-ve V_C , FB,

$$V_0 + 2 + 1 \cdot 2 = 0$$

$$\text{or, } V_0 - 0.8 = 0$$


$$\therefore V_0 = 0.8V$$

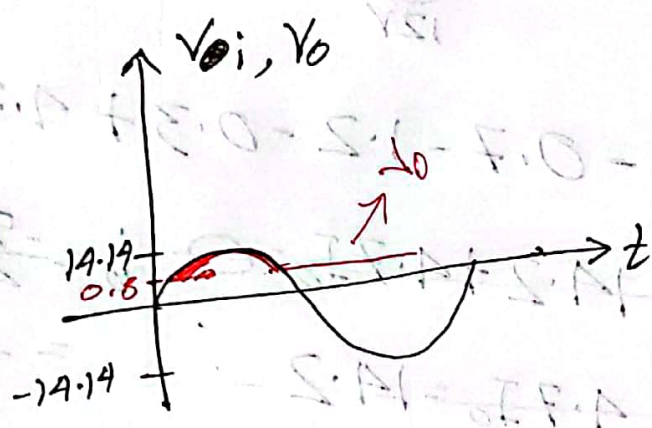

$$A_m \sin \omega t = \frac{V_0}{A} = \frac{0.8}{A}$$

$$A_m \sin \omega t = A_m \sin \omega t = \frac{0.8}{A}$$

$$A_m \sin \omega t = \frac{0.8}{A}$$

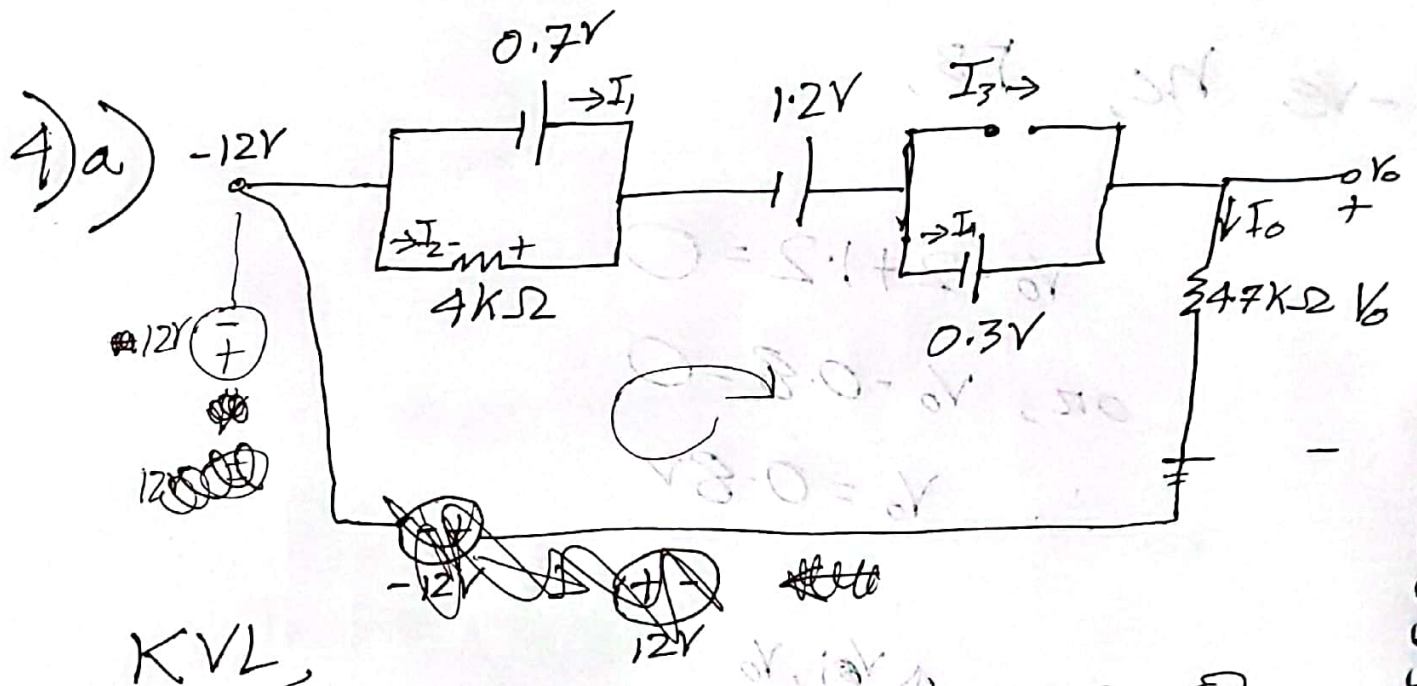

$$-12 - 0.7 - 1.2 - 0.3 + 4.7I_0 = 0$$

$$\text{or, } -14.2 + 4.7I_0 = 0 \quad I_0 = \frac{-9.8}{4.7}$$

$$\text{or, } 4.7I_0 = 14.2$$

$$\therefore I_0 = 3.028 \text{ mA}$$

$$\therefore I_1 = I_0$$

$$I_2 = -\frac{0.7}{4} = -0.175 \text{ mA}$$

$$\therefore I_1 = I_0 - I_2 = 3.028 \text{ mA} - (-0.175 \text{ mA})$$

$$= 3.028 \text{ mA} + 0.175 \text{ mA} = 3.203 \text{ mA}$$

$$I_3 = 0 \text{ mA}$$

$$\therefore I_4 = I_0 = 3.02 \text{ mA}$$

$$\begin{aligned}\therefore V &= I_0 \times 4.7 \\ &= \overset{-2.085}{\textcircled{00}} \cancel{3.02} \times 4.7 \\ &= \cancel{14.194 \text{ V}} - 9.7995 \text{ V}\end{aligned}$$